
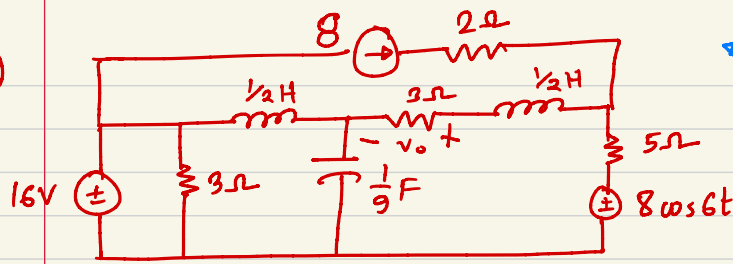


★ Set-1

⑧

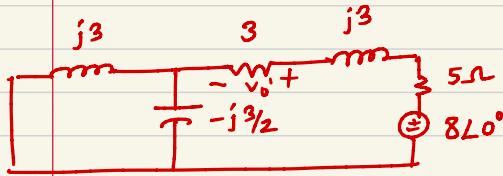

①




$$j3 \parallel -j1.5 = -j3$$

$$v_o' = \frac{3}{8+j3-j3} 8\angle 0^\circ$$

$$= 3\angle 0^\circ$$

$$v_o' = 3 \cos 6t$$


②

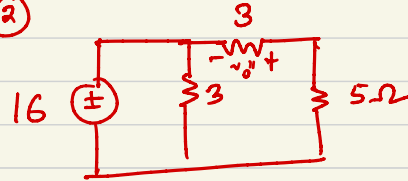


$$v_o'' = \frac{-3}{3+5} \times 16$$

$$= -6V$$

③

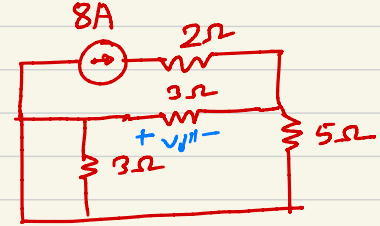

↓

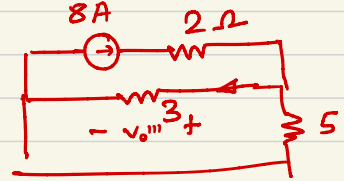



$$\text{current through } 3\Omega = \frac{5}{5+3} \times 8$$

$$= 5A$$

$$v_o''' = +15V$$

Ans: $9 + 3 \cos 6t$ V

★ Set-2

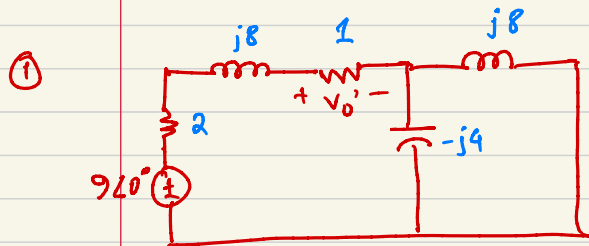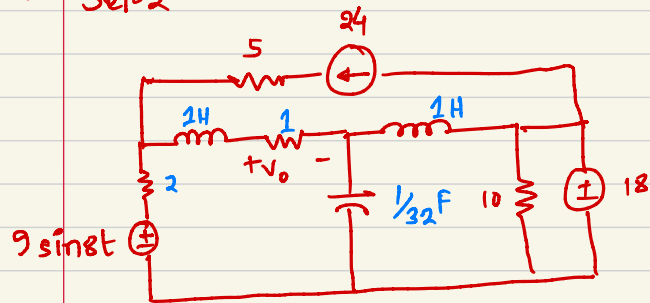


$$-j4 \parallel j8 = -j2$$

$$v_o' = \frac{1}{3 + j8 - j2} \cdot 9\angle 0^\circ$$

$$= 3\angle 0^\circ$$


$$v_o' = 3 \sin 8t$$

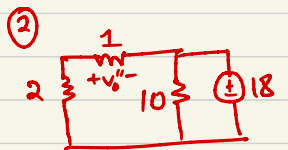


$$v_o'' = -\frac{1}{2+1} \times 18$$

$$= -6V$$

$$\text{Ans: } 3 \sin 8t + 10V$$

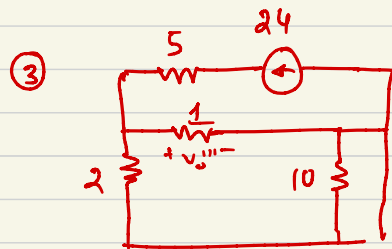

⇓

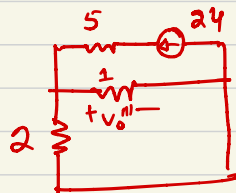


$$\text{current through } 1\Omega = \frac{2}{2+1} \times 24$$

$$= 16A$$

$$v_o''' = 16V$$

Final, Fall '23

Set - A

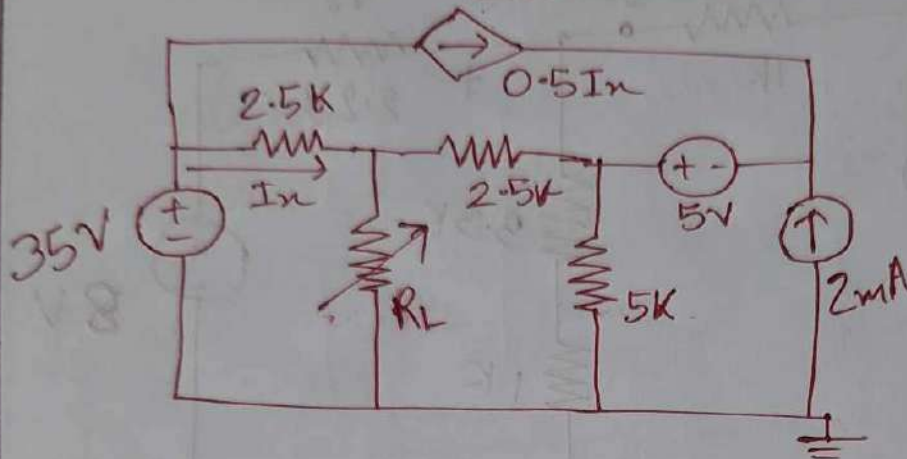

i) $R_L = ?$


[for max power.]

ii) $P_{max} = ?$

Ans \rightarrow

V_{oc}	I_{sc}	R_{th}	P_{max}
30V	20mA	1.5K	150mW

Set - B

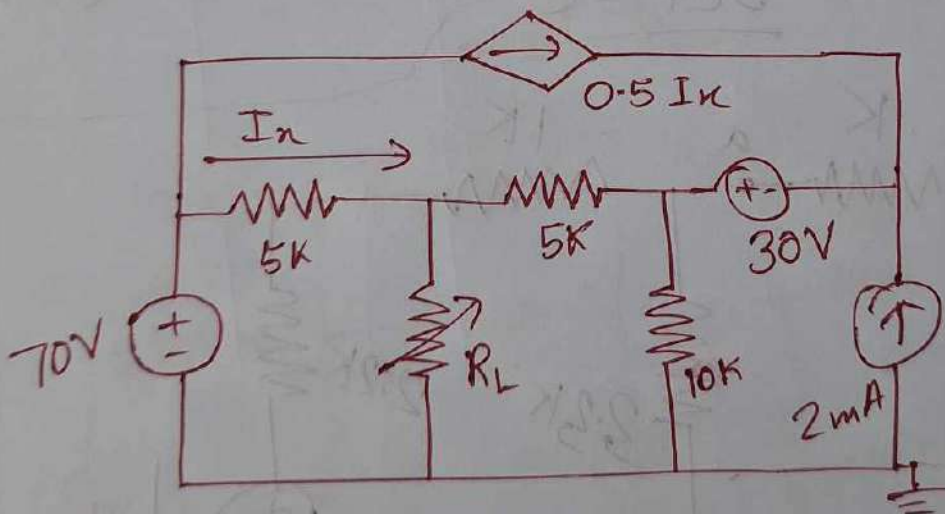

i) $R_L = ?$


[for max power]

ii) $P_{max} = ?$

Ans \rightarrow

V_{oc}	I_{sc}	R_{th}	P_{max}
60V	20mA	3K Ω	300mW

(a) For $t < 0$,

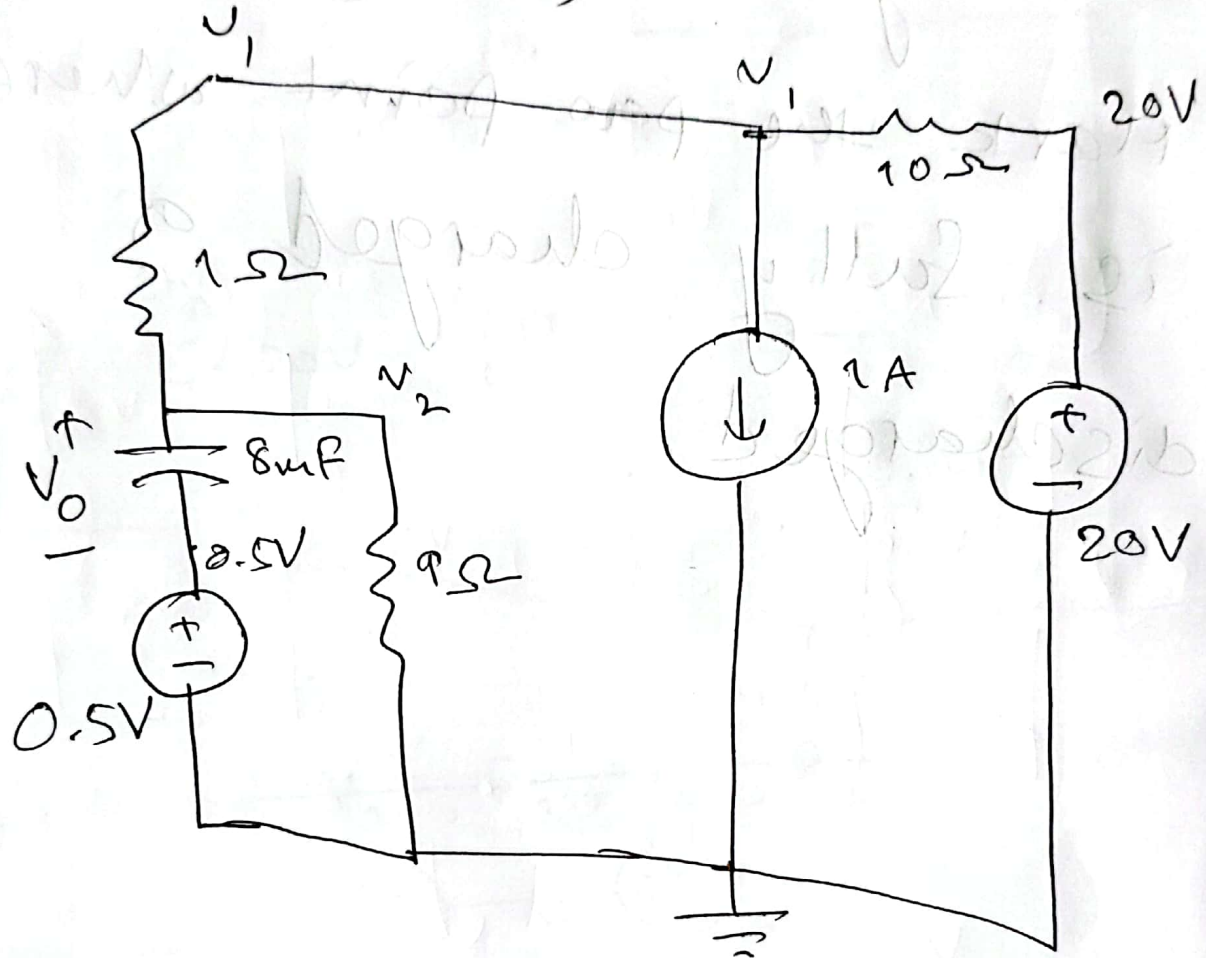

$$\frac{V_1}{10} + 1 + \frac{V_1 - 20}{10} = 0$$



$$\text{or, } V_1 = 5V$$

$$V_2 = \frac{9}{1+9} \times 5 = 4.5V$$

$$\therefore V_0 = 4.5V - 0.5V = 4V$$

$$i_c(0) = 0A$$

Using source transformation,

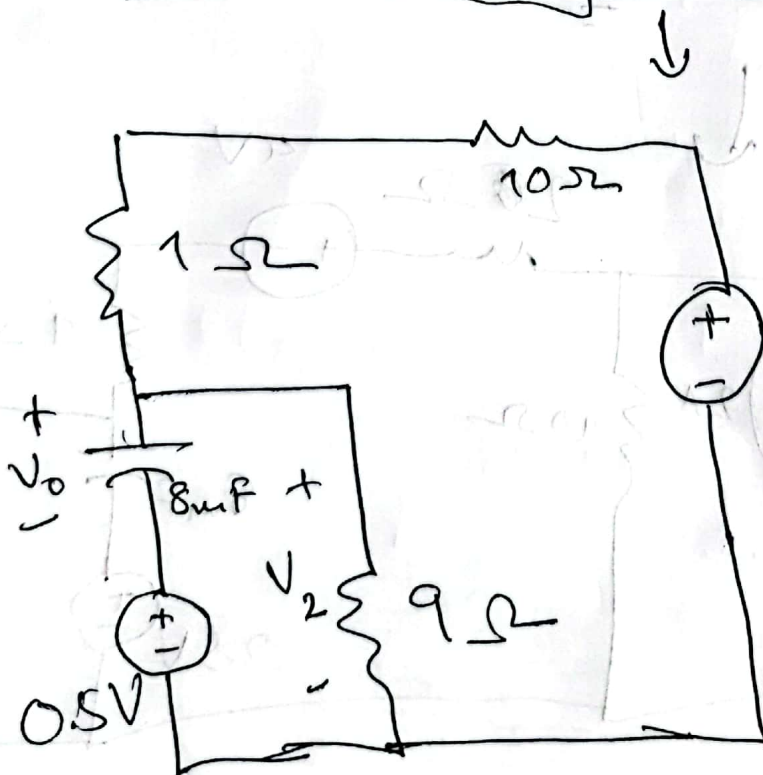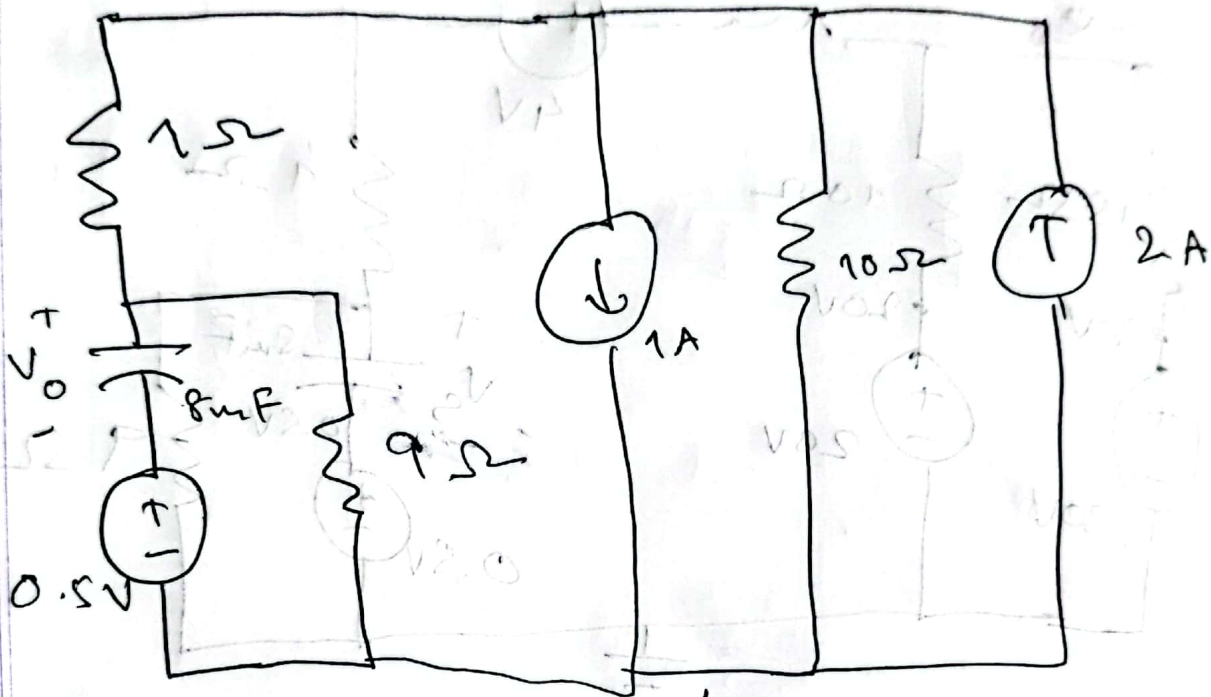

$$V_2 = \frac{9}{10+1+9} \times 10$$



$$= 4.5V$$




$$V_0 = 4.5 - 0.5$$

$$= 4V$$

$$i_c(0) = 0A$$

For $t > 0$,

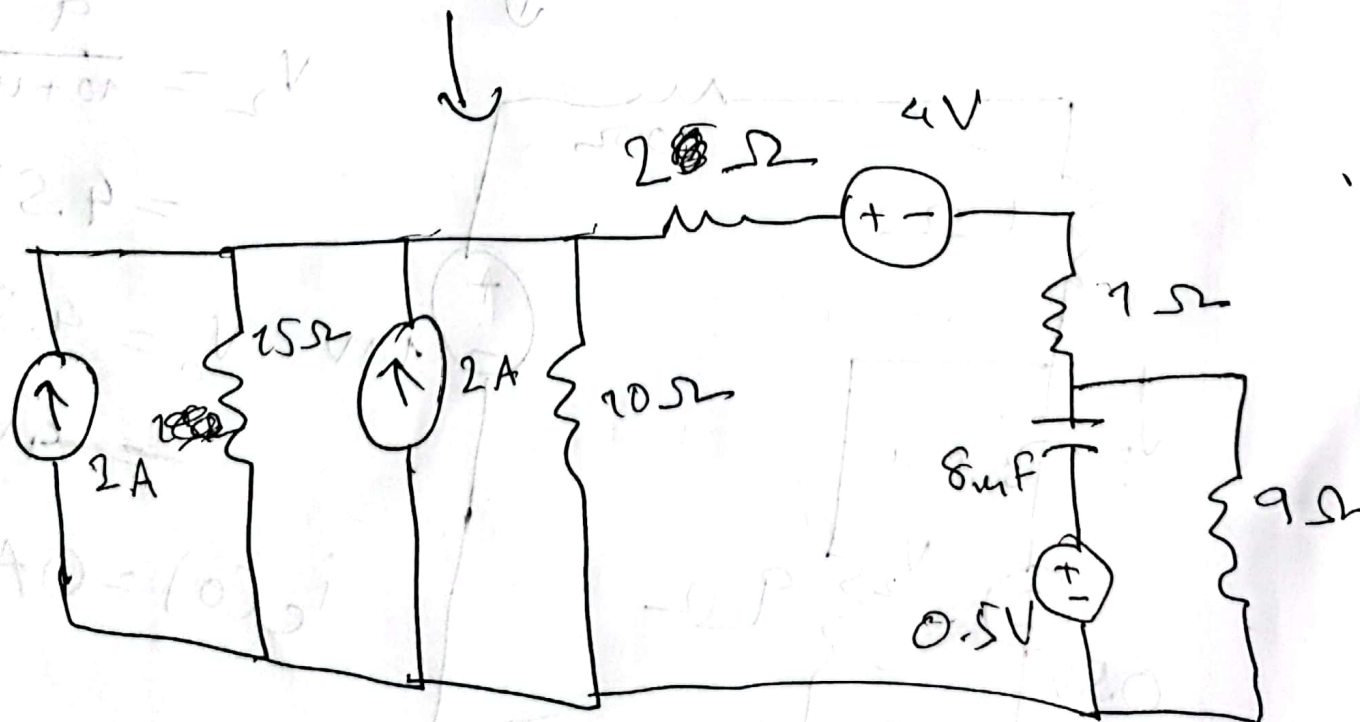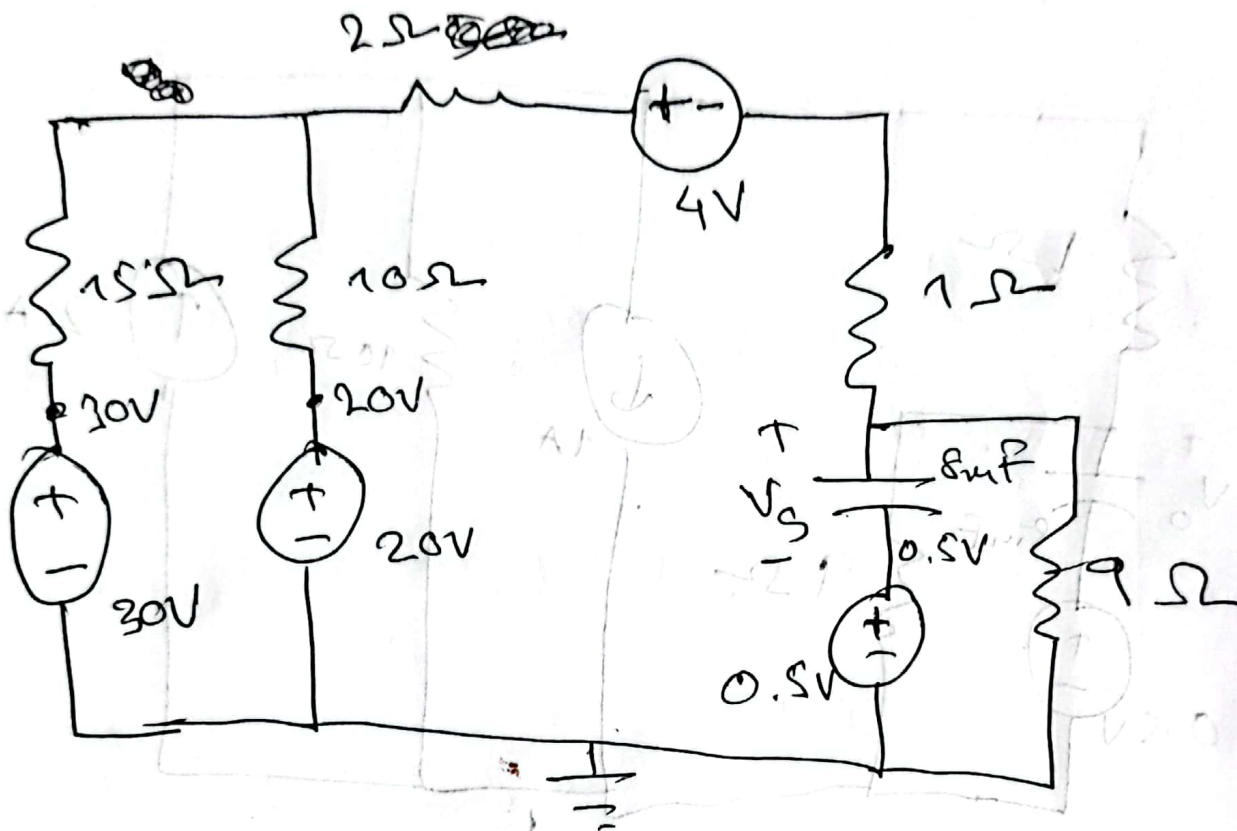

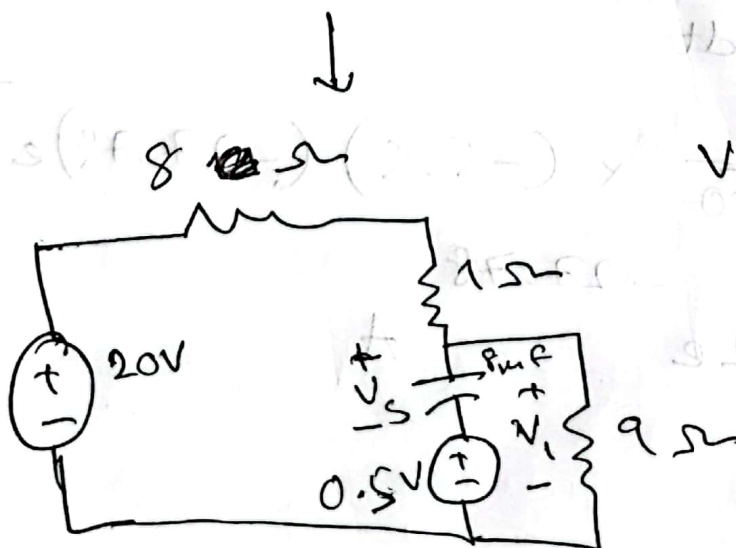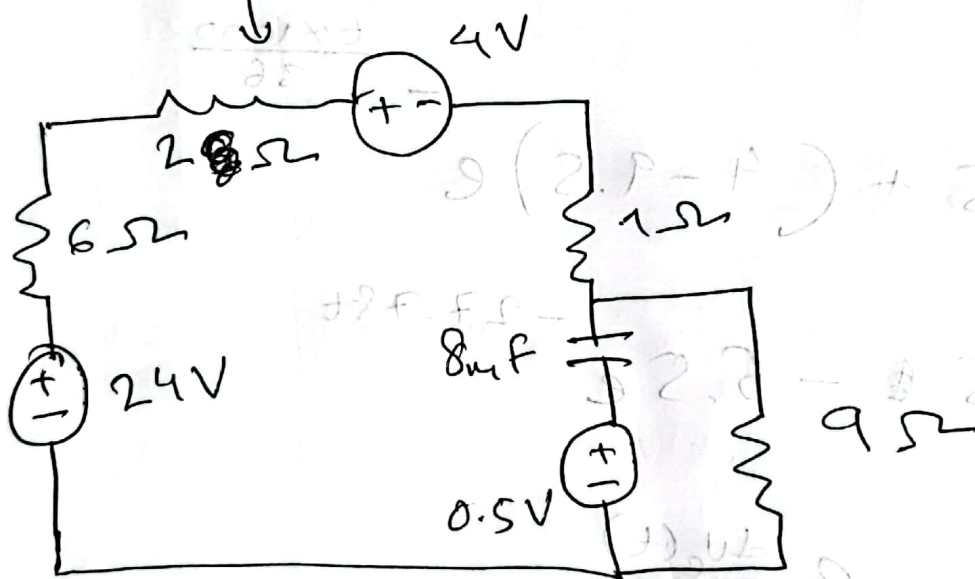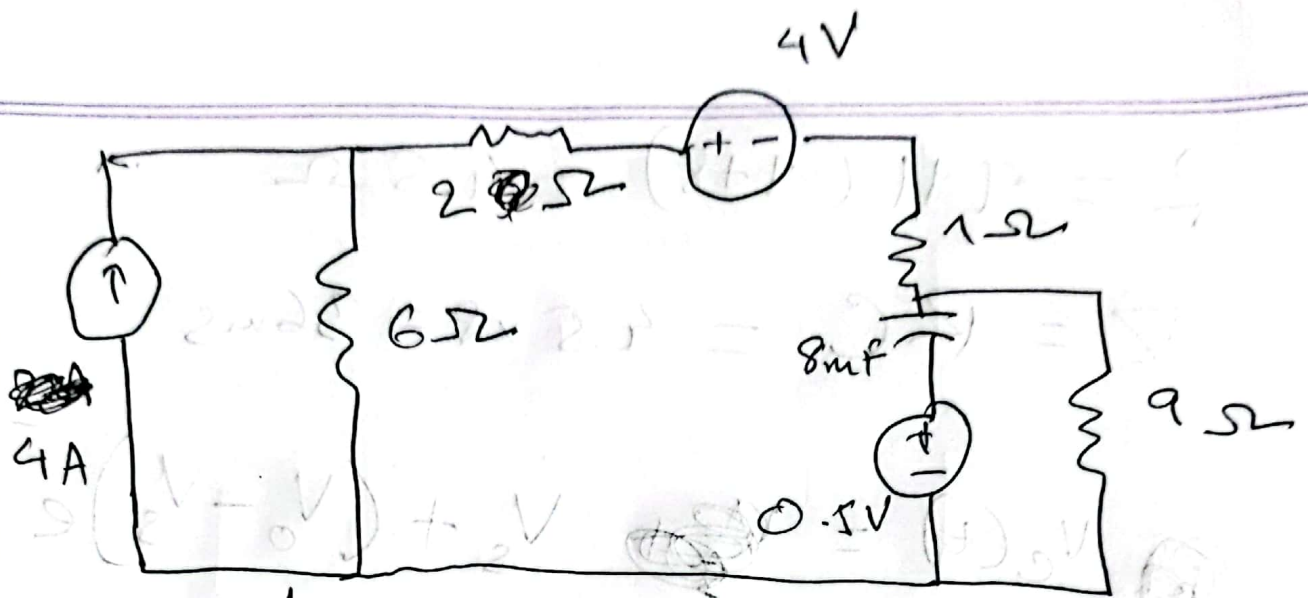

$$V_1 = \frac{9}{9+1+8} \times 20$$

~~$$= 8.57V$$~~

$$= 10V$$

$$V_s = 10 - 0.5$$

$$= 9.5V$$

$$R = 9 \parallel (1+8) = 4.5 \Omega$$

$$\tau = RC = 4.5 \times 8 = 36 \text{ ms}$$

$$v_c(t) = V_s + (V_0 - V_s) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$= 9.5 + (4 - 9.5) e^{-\frac{t \times 1000}{36}}$$


$$= 9.5 - 5.5 e^{-27.78t}$$

$$i_c(t) = C \frac{dv_c(t)}{dt}$$

$$= \frac{8}{1000} \times (-5.5) (-27.78) e^{-27.78t}$$

$$V_{01} = 1.22 \text{ V}$$




$$V_{2.0} =$$


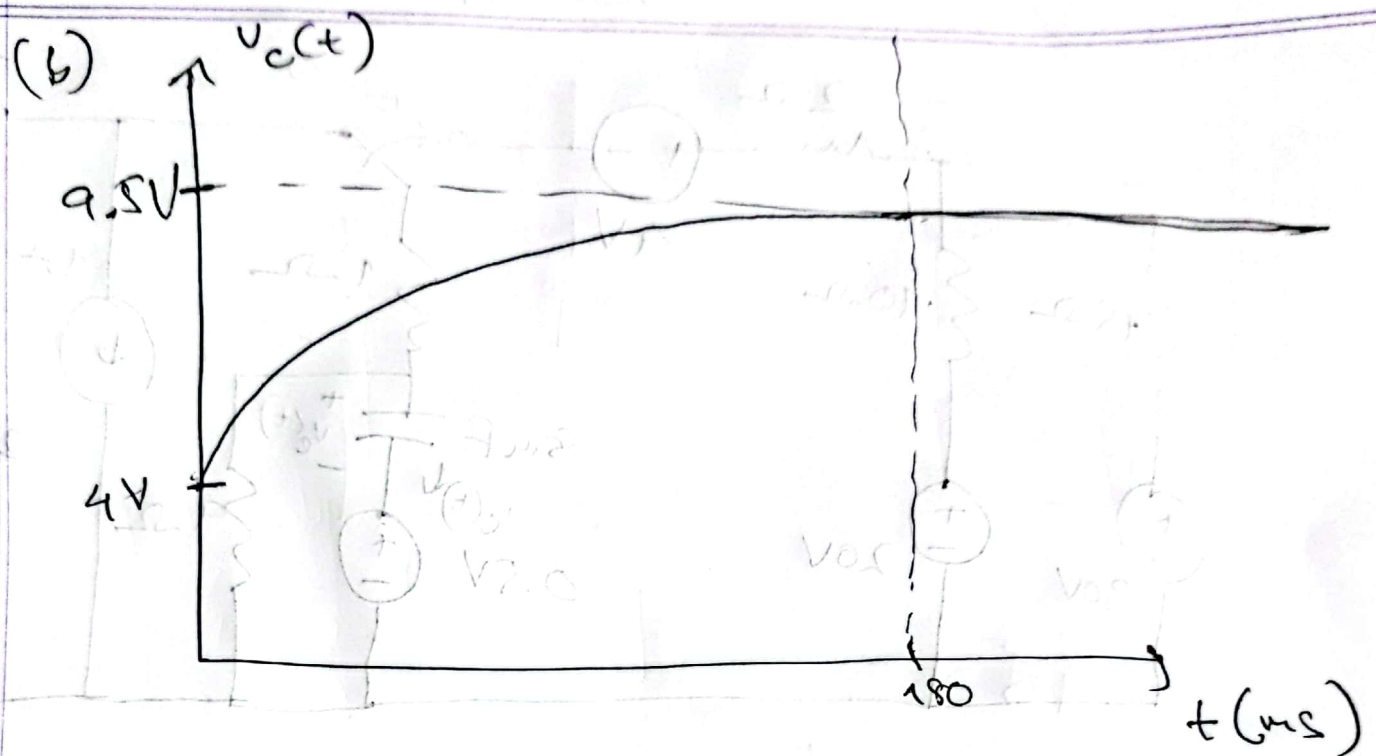


$$\tau = 180 \text{ ms}$$

C is charging

For $t < 0$,

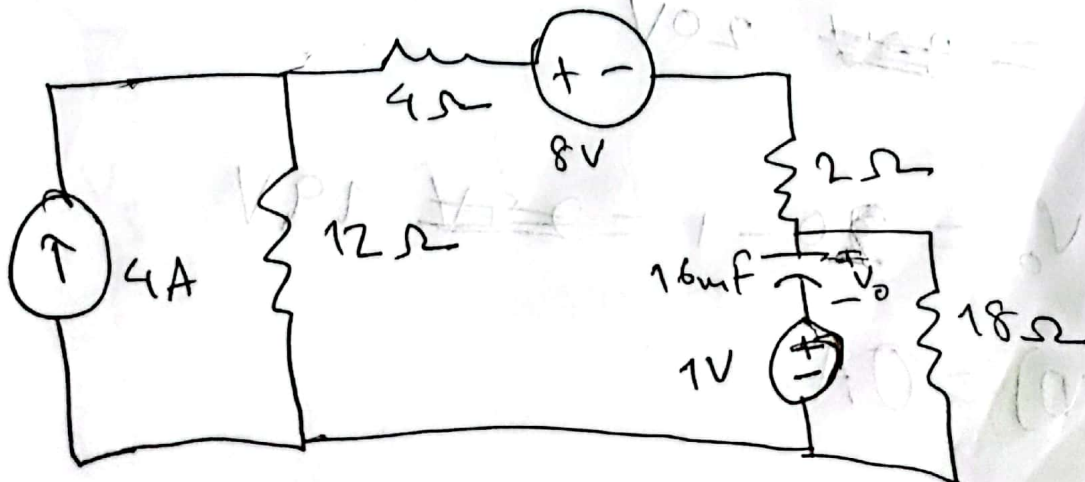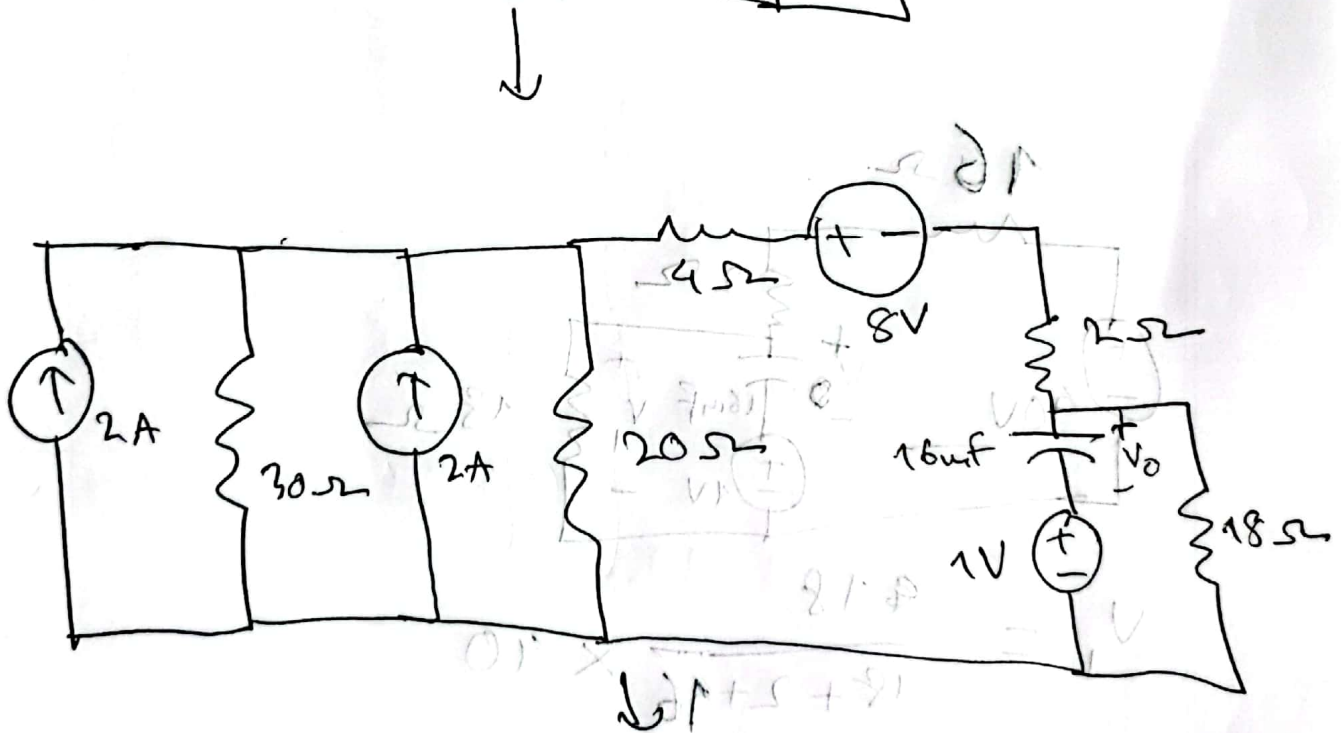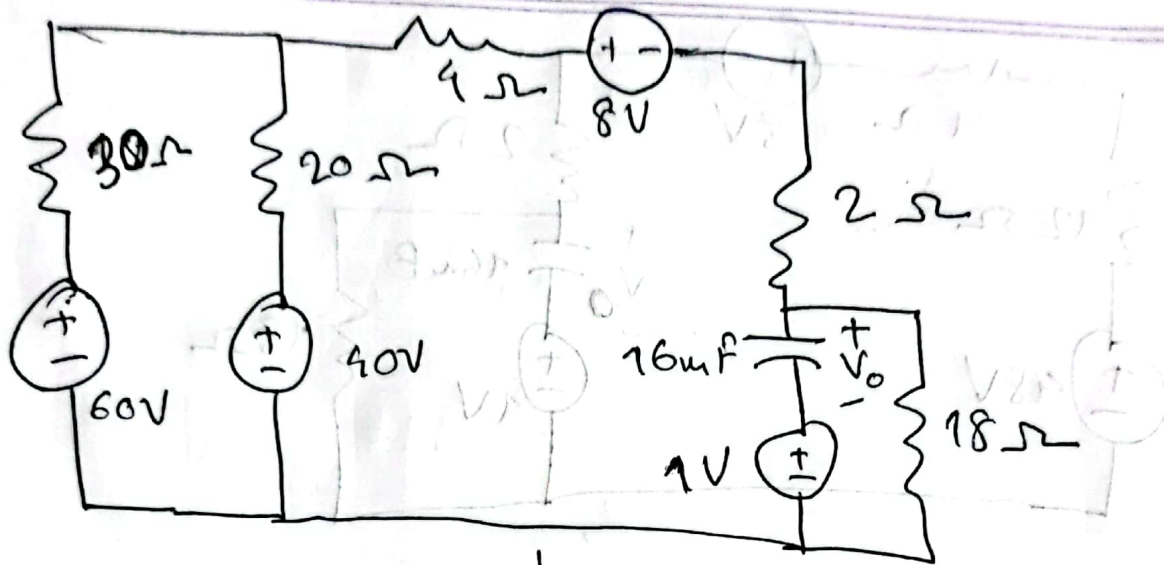

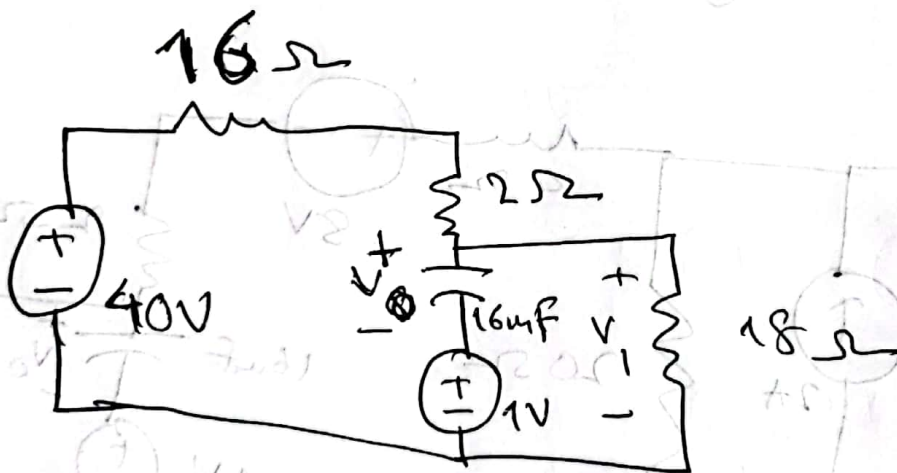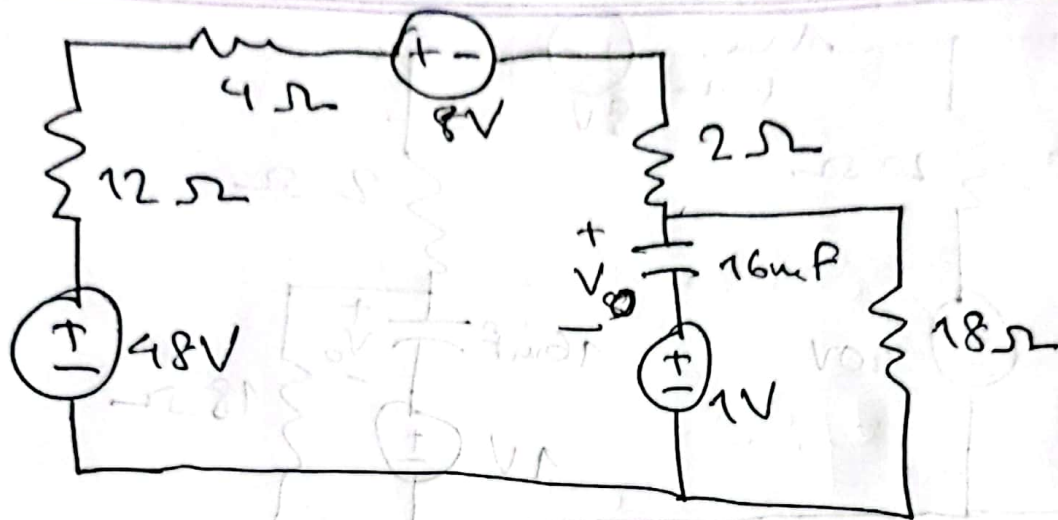


$$V_1 = \frac{18}{18 + 2 + 16} \times 40$$

$$= \cancel{30V} \quad 20V$$

$$\therefore V_o = 20 - 1 = \cancel{29V} \quad 19V$$

$$i_c(0) = 0A$$

For $t < 0$,

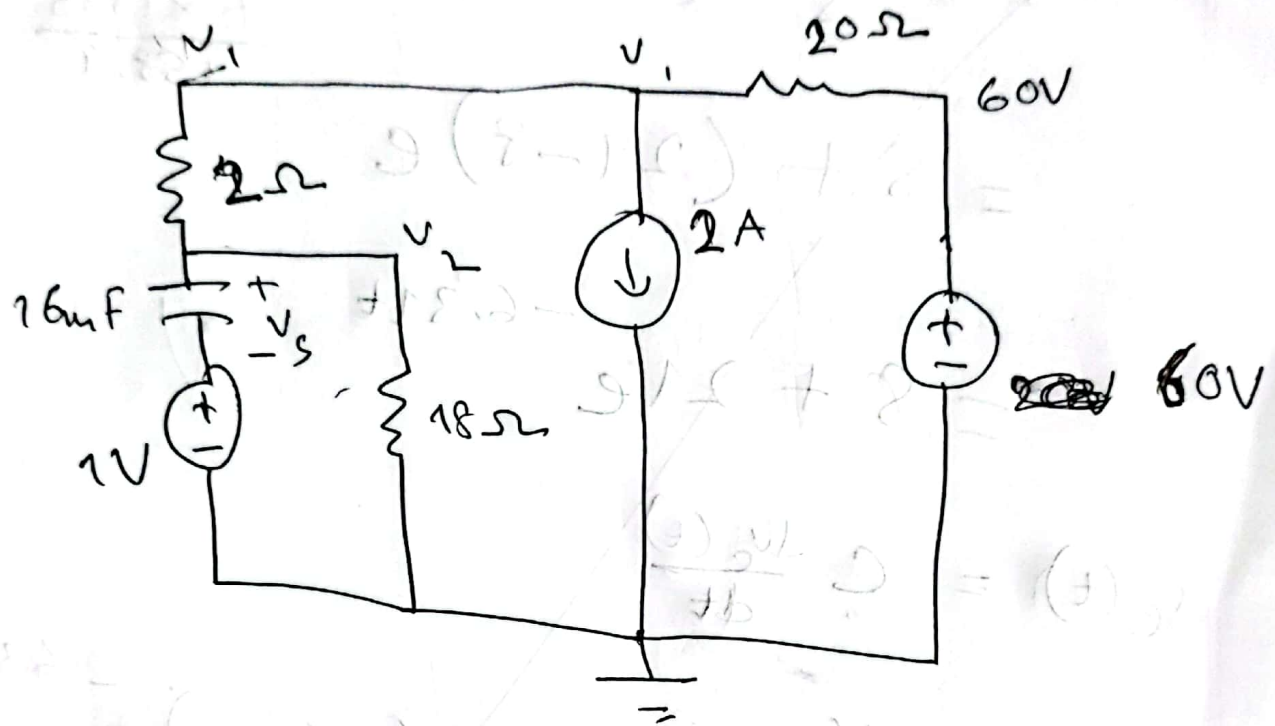

$$\frac{v_1}{2+18} + 2 + \frac{v_1 - 60}{20} = 0$$

$$\text{or, } v_1 = 10V$$

$$v_2 = \frac{18}{18+2} \times 10 = 9V$$

$$\therefore V_s = 9 - 1 = 8V$$


$$R = 18 \parallel (2+20) = 9.9 \Omega$$

$$\tau = RC = 9.9 \times 16 = 158.4ms$$

$$\begin{aligned}
 v_c(t) &= V_s + (V_o - V_s) e^{-\frac{t}{\tau}} \\
 &= 8 + (19 - 8) e^{-\frac{t \times 1000}{158.4}} \\
 &= 8 + 11 e^{-6.31t} \quad V
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 i_c(t) &= C \frac{dv_c(t)}{dt} \\
 &= \frac{16}{1000} \times 11 \times (-6.31) e^{-6.31t} \\
 &= -1.11 e^{-6.31t} \quad A
 \end{aligned}$$

(b)

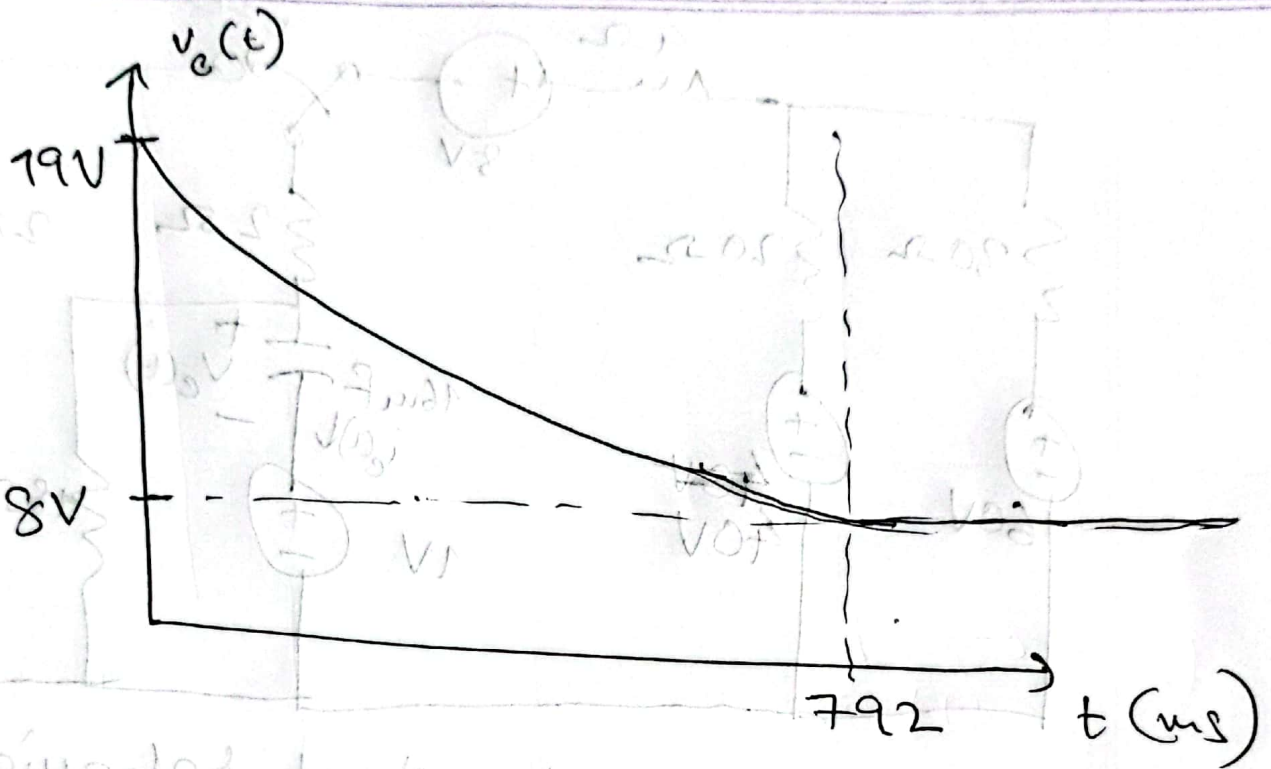

$$\tau = 792 \text{ ms}$$

Capacitor is discharging